

編入学者選抜検査 専門科目 電気理論

1. 以下の計算をしなさい。ただし、もっとも簡単な形にして答えること。虚数単位は「j」を用いなさい。

$$(1) \frac{(7 + j3)}{(2 - j3)}$$

(2) $7 + j\sqrt{2}$ の絶対値

(3) $\sin 60^\circ$

編入学者選抜検査 専門科目 電気理論

2. 最大目盛 I_0 が 100[mA] の電流計（本体）に抵抗 R_s を接続して、500[mA] まで測定できる電流計を構成したい。このとき、以下の問い合わせに答えなさい。

(1) このとき接続する抵抗 R_s を何と呼ぶか答えなさい。また、 R_s を電流計（本体）に接続するときの接続方法は「直列接続」「並列接続」のどちらか答えなさい。

(2) 電流計（本体）の内部抵抗 r_a が 3[Ω] であるとき、 R_s [Ω] を求めなさい。

編入学者選抜検査 専門科目 電気理論

3. 以下の問いに答えなさい。ただし、計算に円周率が必要な場合は記号 π を用いなさい。

(1) 2つの磁極間にはたらく力が以下の①および②とどのような関係にあるか答えなさい。

① 2つの磁極の強さの積

② 2つの磁極間の距離の2乗

(2) 半径 0.2 [m] の円形導線に 0.8 [A] の電流を流したときに、その円の中心に生じる磁場の強さ H [A/m] を求めなさい。

(3) 磁束密度 0.5 [T] の一様な磁場内に長さ 2.0 [m] の導線に 0.8 [A] の電流を流した。

電流と磁場のなす角 α [$^\circ$] が以下の①および②の場合において、導線が磁場から受けける力 F [N] を求めなさい。

① $\alpha = 90^\circ$ の場合

② $\alpha = 0^\circ$ の場合

編入学者選抜検査 専門科目 電気理論

4. 以下の問い合わせに答えなさい。

- (1) コイルが磁界の中で運動したり、コイルをつらぬく磁束が変化したりしたとき、起電力が発生する現象を何というか答えなさい。また、コイルに発生する起電力を何というか答えなさい。
- (2) 自己インダクタンス $L = 20 \text{ [H]}$ のコイルに流れる電流が 0.2 [秒] の間に一様に 0.5 [A] 減少した。このとき生じる起電力 $V \text{ [V]}$ の大きさを求めなさい。
- (3) 断面積が $2.0 \text{ [cm}^2\text{]}$ のある円形コイルをつらぬく磁界の磁束密度が $1.5 \text{ [秒]間で } 3.0 \text{ [T]}$ から 18.0 [T] に増加したとき、このコイル 1 巻き分の誘導起電力 $V_0 \text{ [V]}$ を求めなさい。

編入学者選抜検査 専門科目 電気理論

5. 静電気について、以下の問い合わせに答えなさい。

- (1) 真空中に点電荷が置かれており、この点電荷から $20[\text{cm}]$ 離れた位置の電界の強さが $4.5 \times 10^5 [\text{V/m}]$ であった。点電荷の電気量 [μC]を求めなさい。
ただし、真空の誘電率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} [\text{F/m}]$ より、 $1/4\pi\epsilon_0 = 9 \times 10^9$ として計算すること。
- (2) 電極面積 $10[\text{cm}^2]$ 、電極間距離 $0.06[\text{mm}]$ のコンデンサ A と、電極面積 $30[\text{cm}^2]$ 、電極間距離 $0.02[\text{mm}]$ のコンデンサ B がある。電極間の絶縁体が同一であるとき、コンデンサ B の静電容量はコンデンサ A に比べて何倍になるか求めなさい。
- (3) セラミックコンデンサに「473J」という文字がプリントされていた。このコンデンサの静電容量 [μF]を答えなさい。ただし、許容誤差は考えなくてよい。


編入学者選抜検査 専門科目 電気理論

6. 交流回路について、以下の問いに答えなさい。


(1) 正弦波交流電圧の周期が $50[\mu\text{s}]$ であるとき、周波数[kHz]を求めなさい。

(2) $40[\Omega]$ の抵抗と $30[\Omega]$ の誘導リアクタンスが直列に接続された回路がある。この回路のインピーダンス [Ω] を求めなさい。

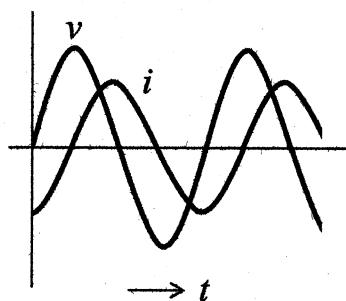
(3) ある回路に交流電圧 v を加えたところ、回路に流れる電流 i は v に対して $\pi/2[\text{rad}]$ の遅れ位相であった。この様子を適切に表しているのは以下の a~d のどれか、答えなさい。




(a)

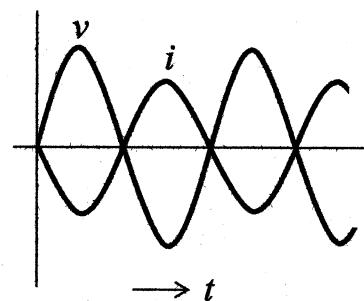

(b)

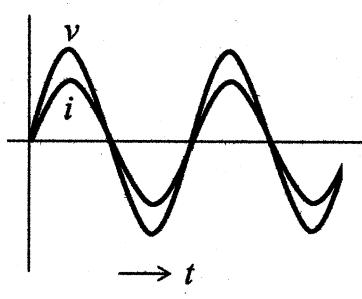

(c)

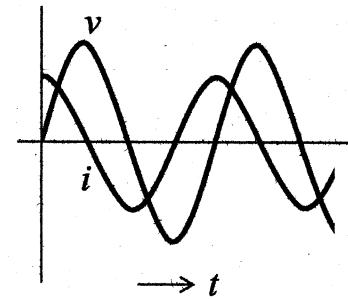

(d)